

1.

Design Specification



✓ Input/Output

For a 4-bit synchronous binary up counter:

input: clk, rst_n, in,

output: [3:0]digit0, [3:0]digit1, state_led, [14:0]led

✓ Block Diagram

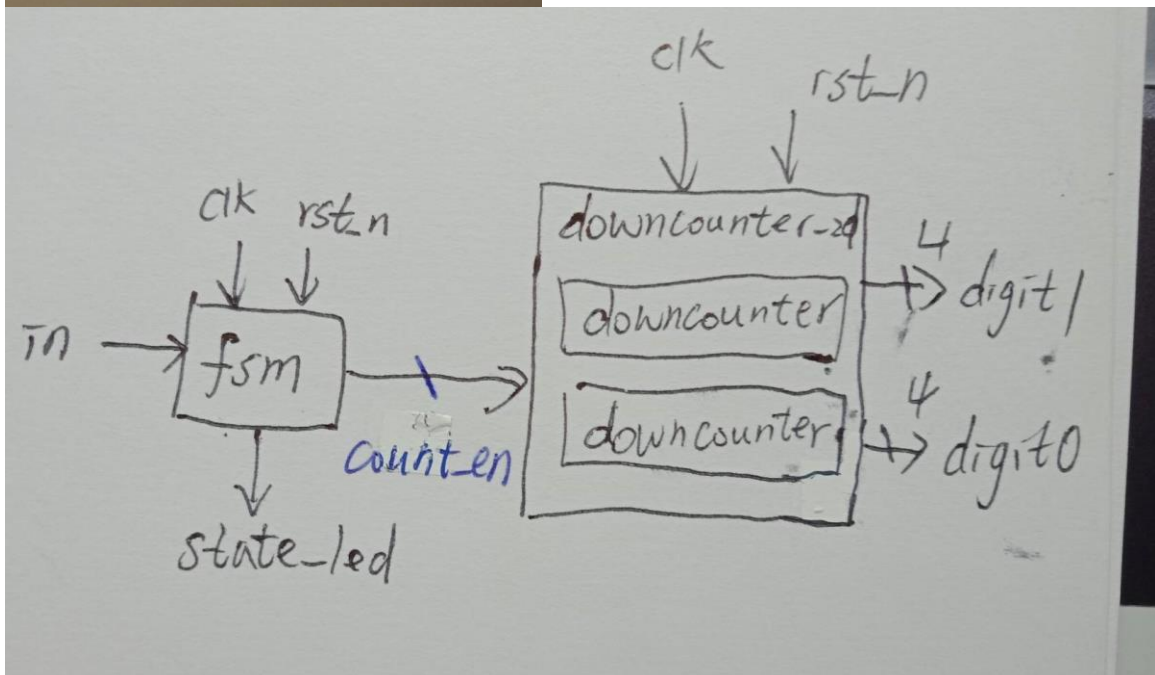 


Design Implementation

✓ Function descriptions


此功能為一個從 30 數到 0(此時 led 全亮)的倒數計時器，並設有暫停開始的功能。因為為 simulation 而已，並不需要除頻器與 debounce, one pulse 跟 display 的功能，這裡只有 finite state machine 跟 downcounter。Push button 的 in 輸入 fsm 裡，fsm 裡有 mux 來做選擇。若現在是 pause 的狀態，in = 1 就讓他開始數(輸入 count_en = 1 到 downcounter)若現在是 start 狀態，in = 1 就讓她暫停(輸入 count_en = 0 到 downcounter) 其他種都是狀態維持不改變。輸入的 count_en 會進到 downcounter 的 decrease 當作要不要減的判斷。Downcounter 的作法在前面的實驗已提及。

✓ Logic Diagram

- fsm

 

- downcounter

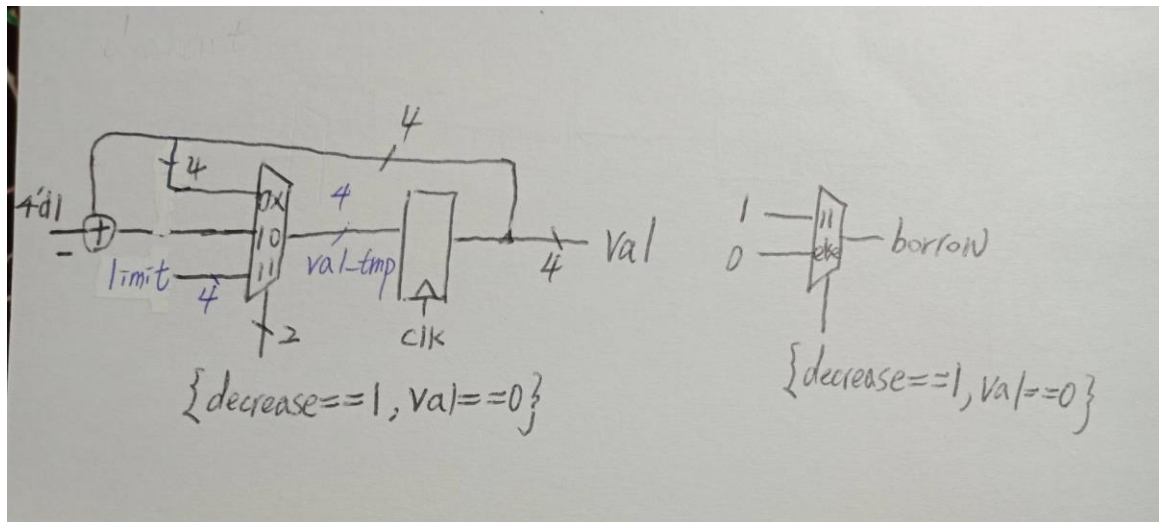

✓ Logic Functions

```

if (digit0==4'd0&&digit1==4'd0)
    {led, state_led} = 16'b1111111111111111;
else
    state_led = state;
    led = 15'b0000_0000_0000_0000;

```

✓ Simulation

