

Lab2

107060017 廖鳳汝

1.

Design Specification


✓ Input / Output

For a full adder($s+cout=x+y+cin$):

Input: x, y, cin .

Output: $s, cout$.

✓ Block Diagram

 

Design Implementation

✓ Function Descriptions

此功能為輸入三個 1 bit 數字並用二進位加法器輸出 2bit 結果。


做法為上學期邏輯設計所學的 Full adder 的 logic functions, 用 assign output 的方式得到 output.

✓ Logic Functions

$$s = x \oplus y \oplus cin$$

$$cout = (x \oplus y) \& cin \mid x \& y$$

✓ Logic Diagram

 

✓ I/O pin

I/O	x	y	cin	s	cout
LOC	V17	V16	W16	U16	E19

2. Design Specification


✓ Input / Output

For BCD to 7-segment display decoder:

Input: $i[3:0]$.

Output: $D_ssd[7:0]$, $d[3:0]$, $ssd_ctl[3:0]$.

✓ Block Diagram

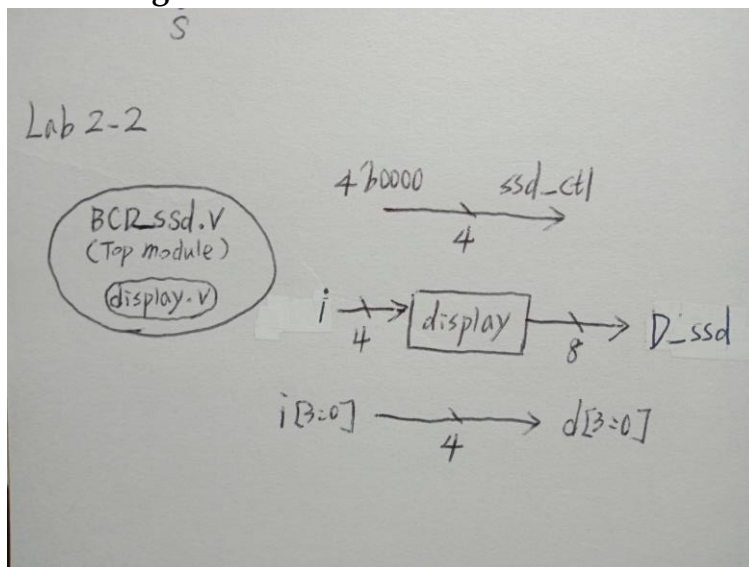

Design Implementation

✓ Function Descriptions

本功能為輸入一個 4 bit BCD 數字將他轉為 7-segment display 而把數字顯現在七段顯示器上面，四個顯示器顯示相同數字，4 個 LED 燈 monitor BCD number。在 display module 中，利用查表(如下表)方式將輸入的 BCD 4 bit 數字轉成 8bit 控制 7-segment display 的訊號。另外利用 default 來處理大於 9 的輸入。在 top module(BCD_ssdl)中，把控制 which 7-segment to display 的 4bit 輸出全都等於 0 使四個都顯示相同數字。再來就是把控制 LED 燈的訊號直接相等於 BCD 輸入，意思就是哪個 switch 開啟，對應的 LED 燈就亮。

✓ Logic Functions

(top module)

$d = i$.

$ssd_ctl = 4'b0000$.

(display module)

利用 case 的查表方式將 $i \rightarrow D_ssdl$

*BCD \rightarrow 7-segment display list

0000 \rightarrow 00000011

0001 \rightarrow 10011111

0010 \rightarrow 00100101

0011 \rightarrow 00001101

0100->10011001
 0101->01001001
 0110->11000001
 0111->00011011
 1000->00000001
 1001->00011001
 Default->01110001

✓ I/O pin

I/O	i[3]	i[2]	i[1]	i[0]	d[3]	d[2]	d[1]	d[0]
LOC	W17	W16	V16	V17	V19	U19	E19	U16
I/O	D_ssd[7]	D_ssd[6]	D_ssd[5]	D_ssd[4]	D_ssd[3]	D_ssd[2]	D_ssd[1]	D_ssd[0]
LOC	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7
I/O	ssd_ctl[3]	ssd_ctl[2]	ssd_ctl[1]	ssd_ctl[0]				
LOC	U2	U4	V4	W4				

3. Design Specification


✓ Input / Output

For a binary to 7-segment display decoder:

Input: i[3:0].

Output: D_ssd[7:0], d[3:0], ssd_ctl[3:0].

✓ Block Diagram

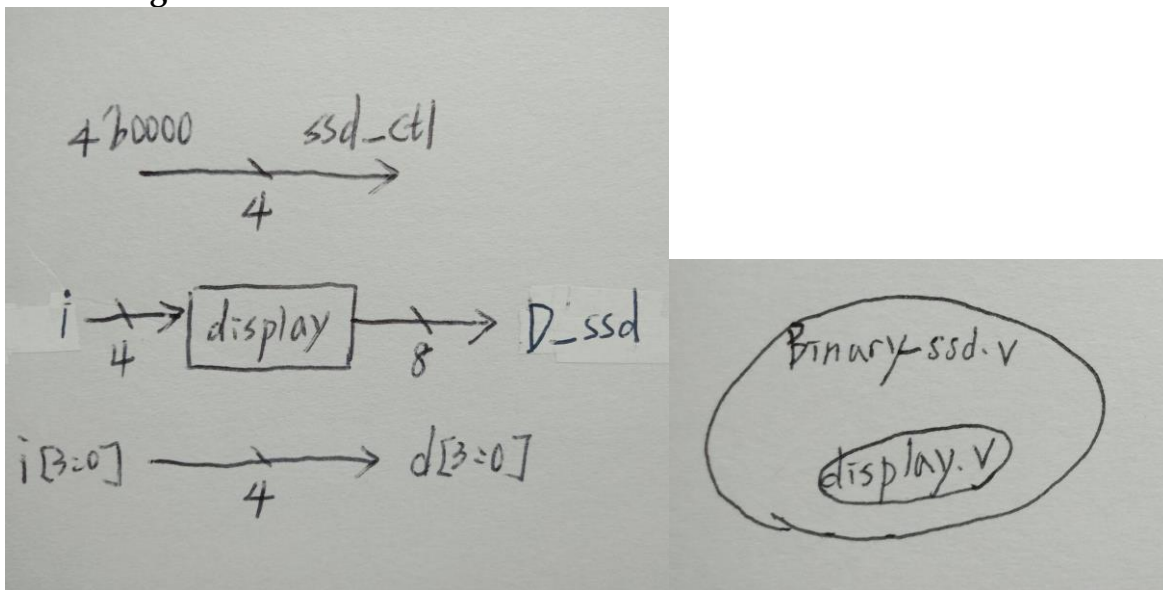

Design Implementation

✓ Function Descriptions

本功能與上一小題類似，只差在輸入從 BCD 數字改為 4 bit binary numbers。因此除了 display module 中的查表新增了 9-15 的輸入與對應輸出，其餘都沒有變。

✓ Logic Functions

$d = i$.

$ssd_ctl = 4'b0000$.

利用 case 的查表方式將 $i \rightarrow D_ssd$

*binary \rightarrow 7-segment display list

0000 \rightarrow 00000011

0001 \rightarrow 10011111

0010 \rightarrow 00100101

0011 \rightarrow 00001101

0100 \rightarrow 10011001

0101 \rightarrow 01001001

0110 \rightarrow 11000001

0111 \rightarrow 00011011

1000 \rightarrow 00000001

1001 \rightarrow 00011001

1010 \rightarrow 00010001

1011 \rightarrow 11000001

1100 \rightarrow 01100011

1101 \rightarrow 10000101

1110 \rightarrow 01100001

1111 \rightarrow 01110001

Default \rightarrow 01110001

✓ I/O pin

I/O	i[3]	i[2]	i[1]	i[0]	d[3]	d[2]	d[1]	d[0]
LOC	W17	W16	V16	V17	V19	U19	E19	U16
I/O	D_ssdl[7]	D_ssdl[6]	D_ssdl[5]	D_ssdl[4]	D_ssdl[3]	D_ssdl[2]	D_ssdl[1]	D_ssdl[0]
LOC	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7
I/O	ssd_ctl[3]	ssd_ctl[2]	ssd_ctl[1]	ssd_ctl[0]				
LOC	U2	U4	V4	W4				

4.


Design Specification

✓ Input / Output

For a 4-bit magnitude comparator:

Input: A[3:0], B[3:0].

Output: ssd_ctl [3:0], x, a[3:0], b[3:0], D_ssdl [7:0].

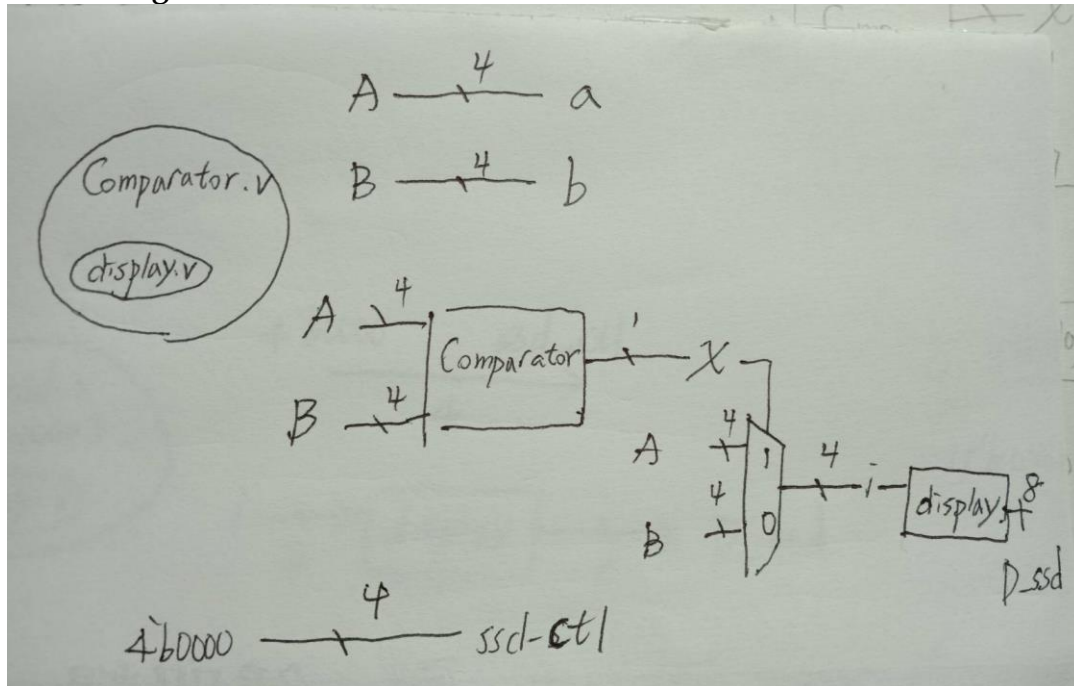✓ **Block Diagram****Design Implementation**✓ **Function Descriptions**

此功能為輸入兩個 4bit binary numbers A, B，若 $A > B$ 則輸出 1 使 LED 亮，若 $A \leq B$ 則輸出 0。然後 binary numbers are displayed on 8 LEDs。另外，題目沒有說但我多加的功能為，使 7 段顯示器顯示較大的那個數字，若兩個一樣的則顯示 B。

我的作法為使作一個 comparator(用 if else)來比較 A 是否 $> B$ ，若是，則輸入 A 到 binary to 7-segment display module 並使 LED 的輸出為 1。若非，則輸入 B 到 display module 並使 LED 輸出為零。至於 binary to 7-segment display module 的作法與上題相同。

對於 binary numbers are displayed on 8 LEDs 的功能，直接使 $\text{output} = \text{input}$ 。

✓ **Logic Functions**

$a = A$.

$b = B$.

$\text{ssd_ctl} = 4'b0000$.

if ($A > B$) $x = 1$, $i = A$.

else $x = 0$, $i = B$.

(display module)

利用 case 的查表方式將 $i \rightarrow D_ssd$

*binary \rightarrow 7-segment display list

0000 \rightarrow 00000011

0001 \rightarrow 10011111

0010 \rightarrow 00100101

0011 \rightarrow 00001101

0100 \rightarrow 10011001

0101 \rightarrow 01001001

0110 \rightarrow 11000001

0111 \rightarrow 00011011

```

1000->00000001
1001->00011001
1010->00010001
1011->11000001
1100->01100011
1101->10000101
1110->01100001
1111->01110001
Default->01110001

```

✓ I/O pin

I/O	A[3]	A[2]	A[1]	A[0]	B[3]	B[2]	B[1]	B[0]
LOC	W13	W14	V15	W15	W17	W16	V16	V17
I/O	a[3]	a[2]	a[1]	a[0]	b[3]	b[2]	b[1]	b[0]
LOC	V14	U14	U15	W18	V19	U19	E19	U16
I/O	D_ssd[7]	D_ssd[6]	D_ssd[5]	D_ssd[4]	D_ssd[3]	D_ssd[2]	D_ssd[1]	D_ssd[0]
LOC	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7
I/O	ssd_ctl[3]	ssd_ctl[2]	ssd_ctl[1]	ssd_ctl[0]	x			
LOC	U2	U4	V4	W4	L1			

Discussion

第一次把 verilog code 實作到 FPGA 板上，滿興奮的。而這禮拜碰到比較新的觀念是七段顯示器的用法，要做一個 BCD or binary to 7-segment display 的 decoder 大概都是用查表的方式作。另外可以先 define 一些常數，若發現自己再算哪裡該亮哪裡不該時有寫錯，直接修正比較清楚。

這禮拜像助教 demo 時有學到，不要因為懶就直接按 generate bitstream，要先按 run synthesis 這樣若有錯誤訊息比較易讀。

Conclusion

這次學習到如何將 verilog code program 到 FPGA，以及七段顯示器的原理及用法。

作一個 BCD or binary to 7-segment display 的 decoder 可以用 case 來查表。

只是這次七段顯示器我們都還是使他同時顯示同個數字，並不會要用到特定頻率去控制視覺暫留的方法。