

1.

Design Specification

✓ Input/Output


For a 30-second down counter with pause function:

Input: clk, rst, pb_in.


Output: D_ssd[7:0], ssd_ctl[3:0], led[15:0].

✓ Block Diagram


- top

 

- In

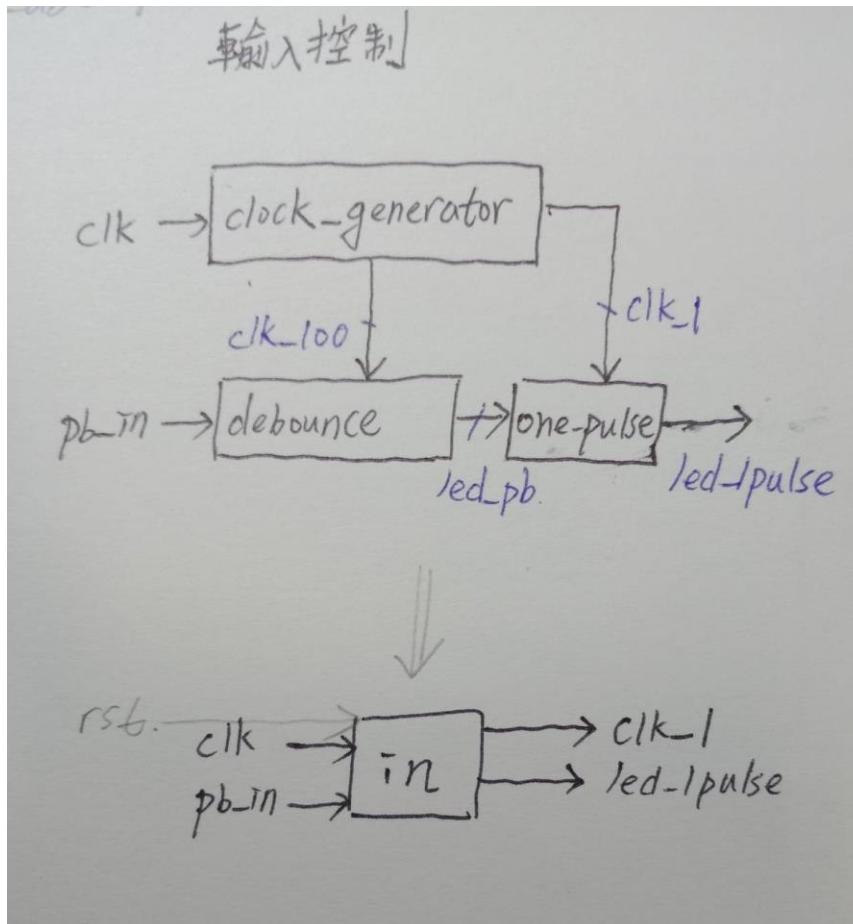

- stopwatch

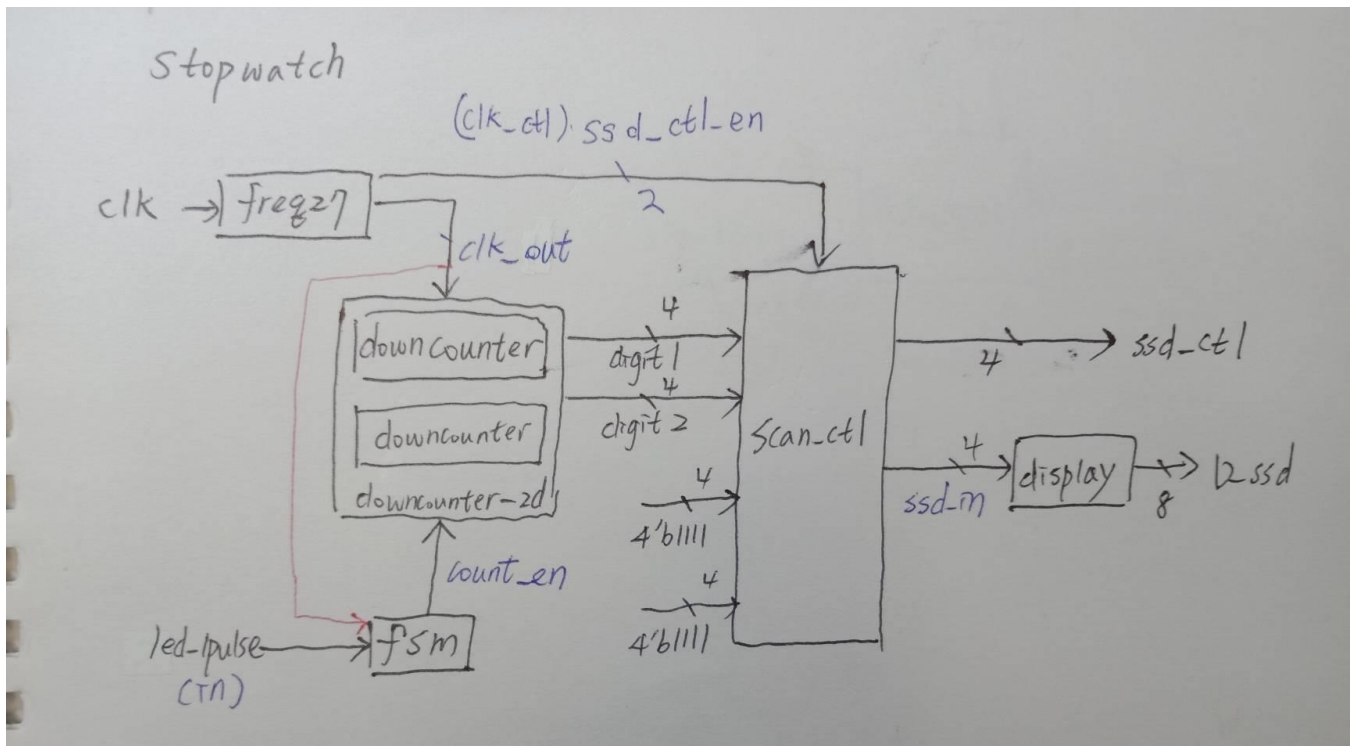

Design Implementation

✓ Function Descriptions

此功能為從 30 數到 0 的倒數計時器，並且用兩個 push button 作為 reset 與 pause/start 功能。我把整個系統分為輸入控制與核心功能(stopwatch)來做。輸入控制的部分，有除頻器、debounce 與 one pulse。除頻器輸出 100hz 與 1 hz 分別輸入 debounce 與 one pulse。


Debounce 的做法為 在震盪的波用 register 拉出四個值把他 AND 在一起，把震盪的那邊全部變成 0。one pulse 的做法為 將原本的波延遲一個 clk 再做 inverse，接著將他跟原本的波型做 AND 就會出現一個 clk 的 one pulse。

Stopwatch module 包含了除頻器，downcounter, fsm, scan_ctl, display。除了 fsm，其餘功能皆在之前的實驗做過，因此這裡解釋一下 fsm 怎麼做。除頻器輸入 1hz 的頻率到 fsm，這裡很重要的是輸入的頻率需與輸入到 one pulse module 的頻率相同。接著在 fsm 裡，有兩個 state，在 pause state 裡若 in 為 1，則進入到 start state，且輸出 count_en = 1，若 in=0 則維持現狀，若是在 start state 裡 in 為 1 則進入到 pause state，count_en = 0 若 in = 0 時則維持在原狀態。用 mux 來決定輸出為甚麼。Fsm 輸出的 count_en 會輸進 downcounter 當作要不要數的條件。

Led 亮燈的控制也用 mux。若 digit0 digit1 同時為零，則燈全亮，且停止倒數。


✓ Logic Diagram

- clk_genertor

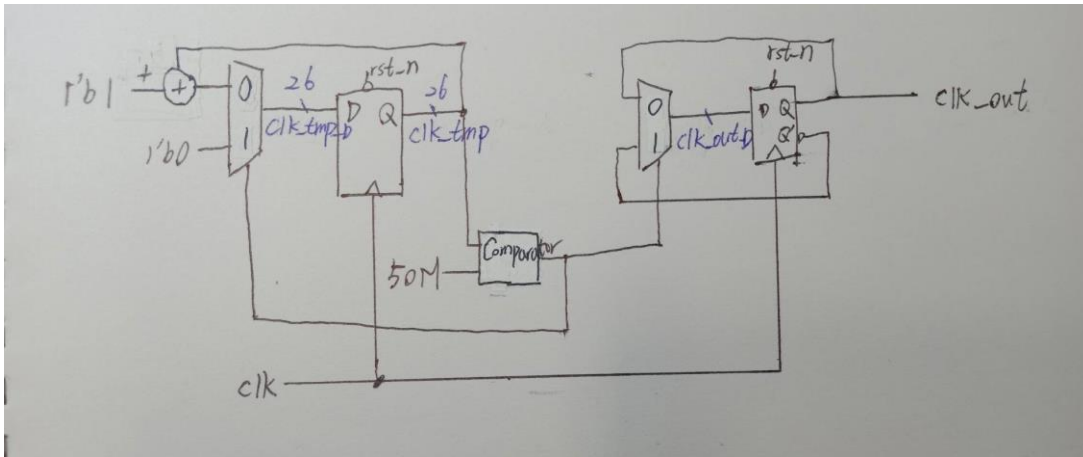


PS.把圖中 **comparator** 的輸入 50M 改成 5000K 就可以變成輸出為 100HZ


- **debounce**

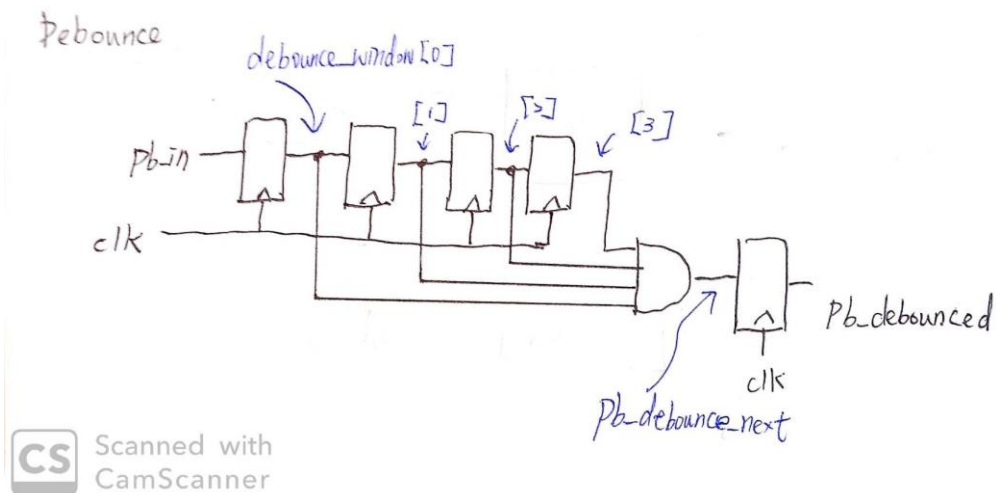



- **one pulse**

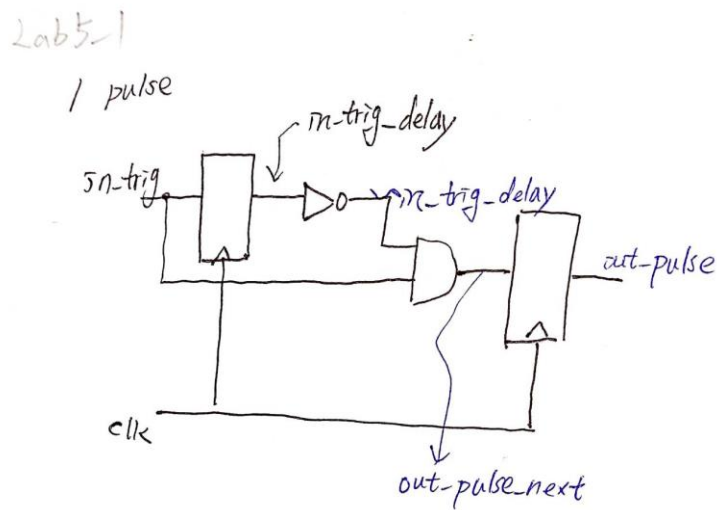

- fsm

 

- downcounter

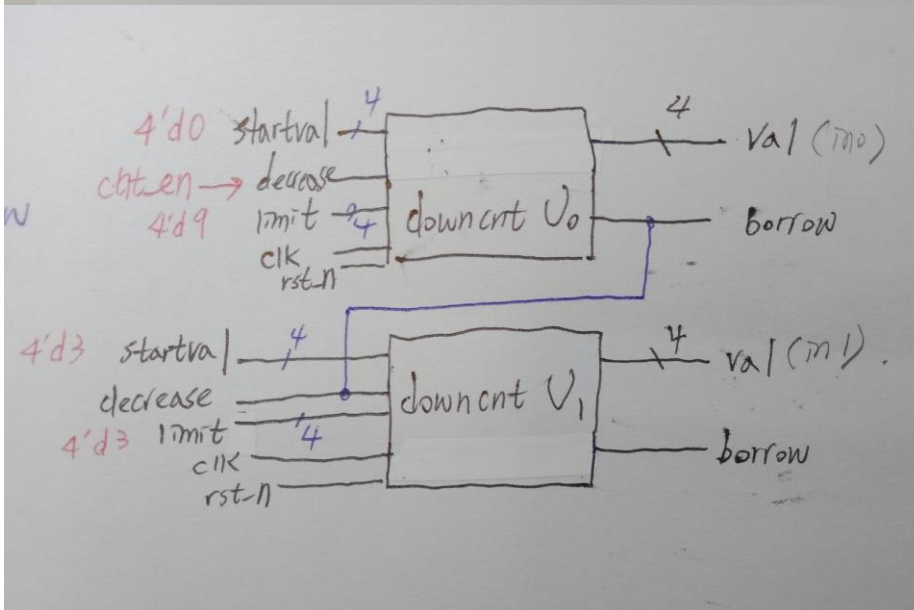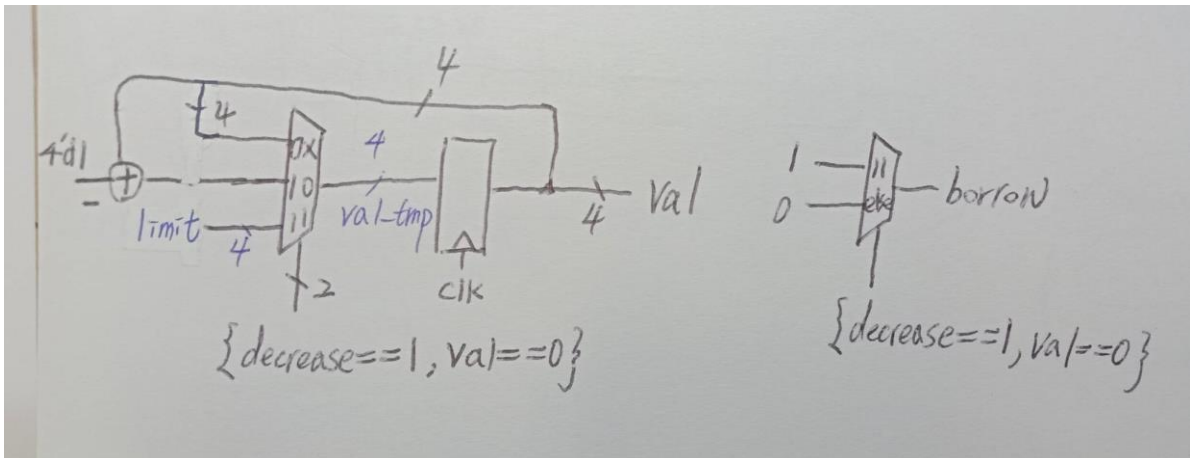

✓ Function Table

- fsm

Present state	Input	Next state	Output
	in		count_en
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

✓ I/O pin

I/O	clk	rst	pb_in	ssd_ctl[3]	ssd_ctl[2]	ssd_ctl[1]	ssd_ctl[0]	
LOC	W5	U18	T17	U2	U4	V4	W4	
I/O	D_ssd[7]	D_ssd[6]	D_ssd[5]	D_ssd[4]	D_ssd[3]	D_ssd[2]	D_ssd[1]	D_ssd[0]
LOC	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7
I/O	led[0]	led[1]	led[2]	led[3]	led[4]	led[5]	led[6]	led[7]
LOC	U16	E19	U19	V19	W18	U15	U14	V14
I/O	led[8]	led[9]	led[10]	led[11]	led[12]	led[13]	led[14]	led[15]
LOC	V13	V3	W3	U3	P3	N3	P1	L1

2.

Design Specification

✓ Input/Output


For a 30-second down counter with pause function:

Input: clk, pb_in.


Output: D_ssd[7:0], ssd_ctl[3:0], led[15:0].

✓ Block Diagram

- in

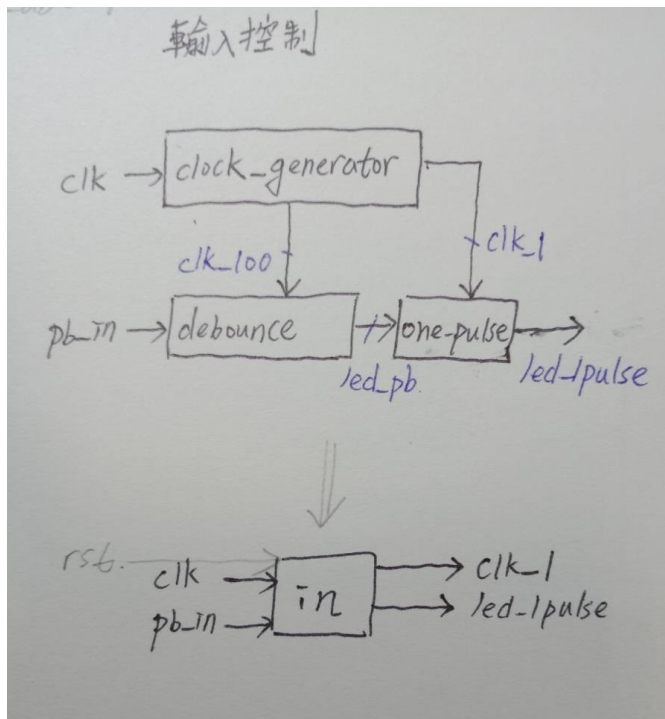

- stopwatch

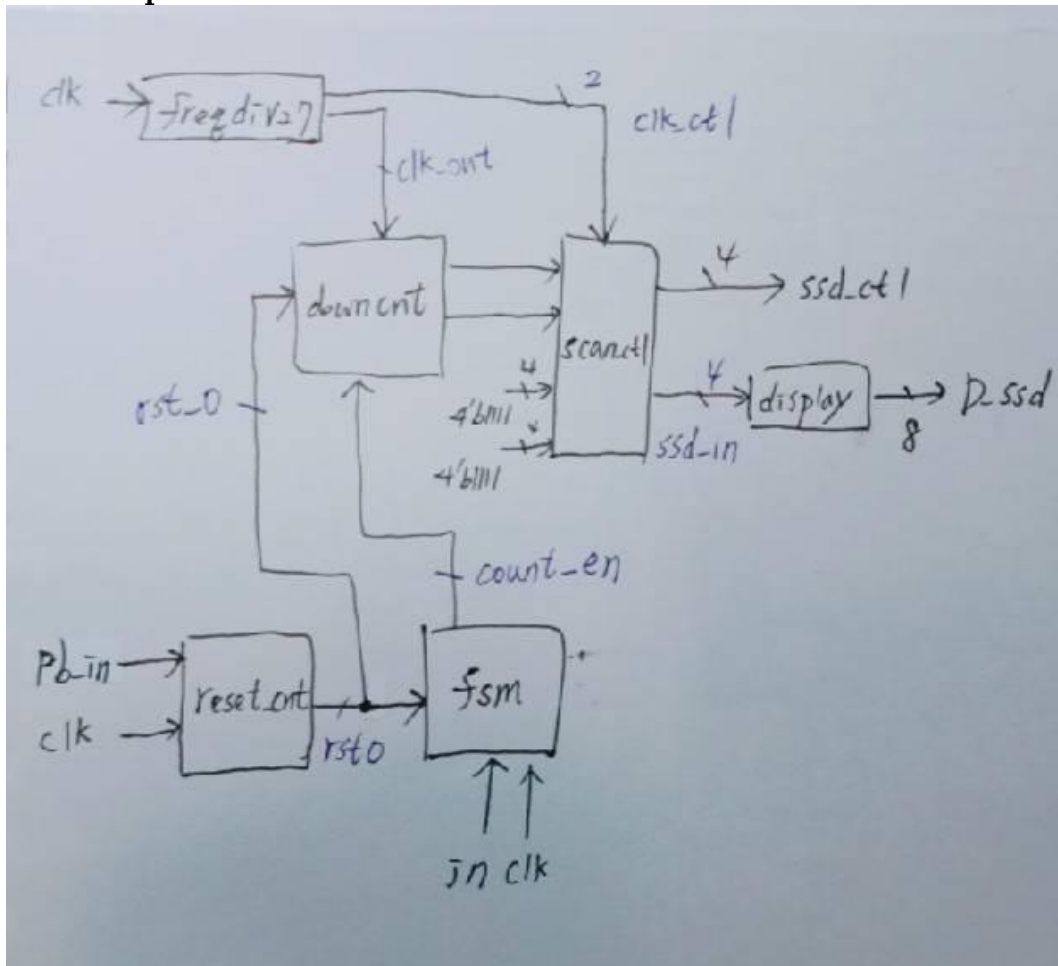

Design Implementation

✓ Function Descriptions

此題與上題唯一的不同在於只用一個 push button 來控制 reset, pause, start. 因此我在這題多加了一個 reset_cnt 來處理 push button 的 input 要為 reset 還是 pause/start。做法為，用一個 counter，當(push button input) in=1 時開始數，數到 150M 時，rst_en = 1 啟動 reset。若沒有數到 150M 則 rst_en = 0，沒有 reset，則 in 就是 pause/start 的功能。其他的功能都與上題相同。

✓ Logic Functions

- reset_cnt

```

if (in)    rst_cnt_nxt = rst_cnt + 1;
else      rst_cnt_nxt = 30'b0;
if (rst_cnt == 30'd150000000)
begin
    rst_en <= ~rst_en;
    rst_cnt <= 30'd0;
end

```


```

else
rst_cnt <= rst_cnt_nxt;

```

✓ Logic Diagram

- reset_cnt

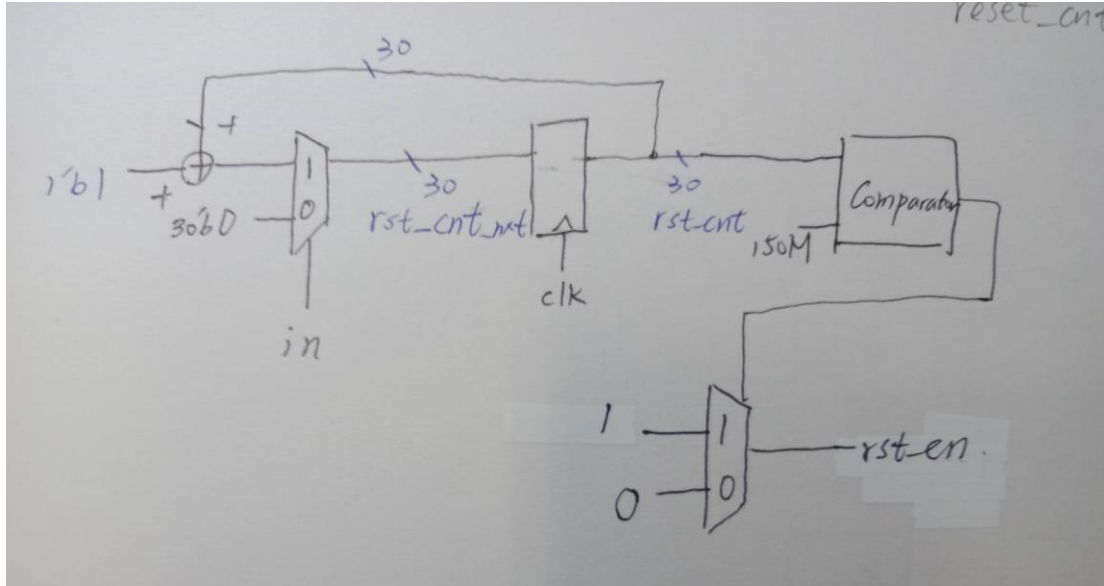

✓ I/O pin

I/O	clk	pb_in	ssd_ctl[3]	ssd_ctl[2]	ssd_ctl[1]	ssd_ctl[0]		
LOC	W5	T17	U2	U4	V4	W4		
I/O	D_ssd[7]	D_ssd[6]	D_ssd[5]	D_ssd[4]	D_ssd[3]	D_ssd[2]	D_ssd[1]	D_ssd[0]
LOC	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7
I/O	led[0]	led[1]	led[2]	led[3]	led[4]	led[5]	led[6]	led[7]
LOC	U16	E19	U19	V19	W18	U15	U14	V14
I/O	led[8]	led[9]	led[10]	led[11]	led[12]	led[13]	led[14]	led[15]
LOC	V13	V3	W3	U3	P3	N3	P1	L1

3.

Design Specification

✓ Input/Output


For a multi-function timer which has two modes: 30-second/1-minute countdown:

Input: clk, rst, pb_in.


Output: D_ssd[7:0], ssd_ctl[3:0].

✓ Block Diagram

• in

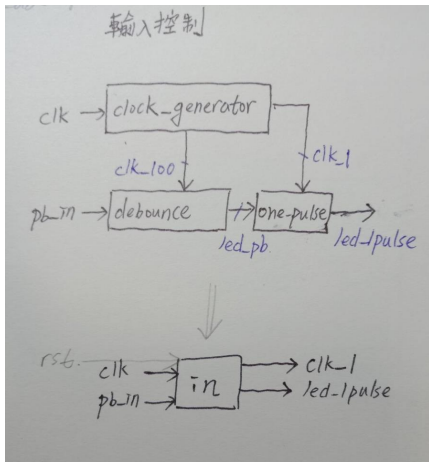

• stopwatch

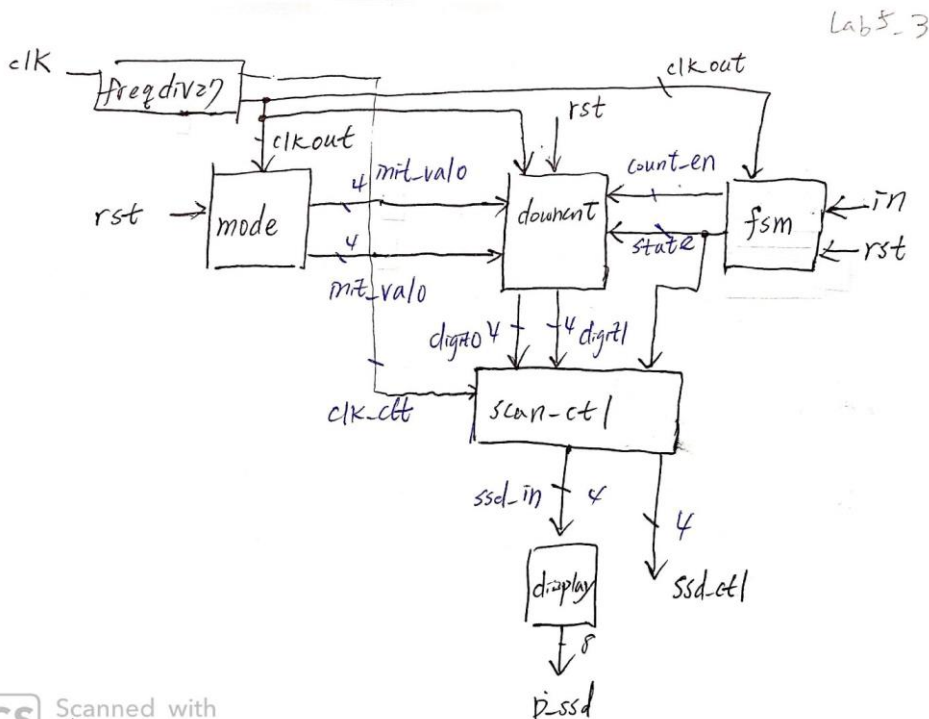

Design Implementation

✓ Function Descriptions

此題為一個可以數 1 分鐘倒計時或者 30 秒倒計時的多功能倒數計時器。中間倒計時的方法都與第一題相同，不同在於一開始要從哪倒數。因此我做了一個 mode 的 module，為一個 finite state machine，用來選擇輸出到 downcounter 的初始值應該為多少。若現在的 state 在 30s，若 rst=1 則 state 轉換到 1min，初始值為 00，rst=0 狀態不變。若現在在 1min 的 state, rst=1 則 state 轉換到 30s，初始值為 30，rst=0 狀態不變。接著初始值輸入到 downcounter 中，在之前的題中若初始值為 00 不會倒數，但現在 count enable 會多做一個判斷，若 state 在剛開始的 pause 狀態則可以從 00->59 開始倒數。

在 scan_ctl 也有針對 1:00 的 1 甚麼時候要顯示做判斷，判斷為若兩個 digit0, digit1 皆為 0 且狀態在 pause(剛開始時)要顯示 1,其餘皆不顯示。


✓ Function Table

- mode

Present state	Input	Next state	Output	
	rst		init_val0[3:0]	init_val1[3:0]
0	0	0	3	0
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	3	0

✓ Logic Diagram

- mode

 

✓ I/O pin

I/O	clk	rst	pb_in	ssd_ctl[3]	ssd_ctl[2]	ssd_ctl[1]	ssd_ctl[0]	
LOC	W5	U18	T17	U2	U4	V4	W4	
I/O	D_ssd[7]	D_ssd[6]	D_ssd[5]	D_ssd[4]	D_ssd[3]	D_ssd[2]	D_ssd[1]	D_ssd[0]
LOC	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7
I/O	led[0]	led[1]	led[2]	led[3]	led[4]	led[5]	led[6]	led[7]
LOC	U16	E19	U19	V19	W18	U15	U14	V14
I/O	led[8]	led[9]	led[10]	led[11]	led[12]	led[13]	led[14]	led[15]
LOC	V13	V3	W3	U3	P3	N3	P1	L1

Discussion

這次的實驗，過程中實在是辛酸滿滿。感覺都煩惱到白頭髮長出來了。

從 lab5_1 就開始受挫，寫完是一回事，debug 又是一回事。我的問題是按下 push button 可是他完全不理我。我一開始先檢查 stopwatch，檢查方式是把 input 從 button 改為 DIP switch，發現他可以正常運作，這時我就想說應該是 one pulse 或 debounce 的問題，可是檢查了好久都沒問題，也試過不要把 push button 經過處理，甚至這樣都可以正常運作。最後的答案再過了一個禮拜的課，教授說 one pulse 跟 fsm 要接一樣的 clk! 我從來都沒有考慮過 clk 的問題，果真改了就可以運作了!

接下來的實驗我都有思考 clk 的問題，果真有幫助到很多，這次的實驗花了我許多心血也打擊了我很多，但反過來想這就是在訓練我們受挫卻能再站起來的能力。況且以後只會越來越難，要把心變成鋼鐵之心!

Conclusion

這次實驗最主要學到如何處理 push button 的問題，而經過這次比較複雜的問題也更清楚 module 間的連結與合作。要注意 clk 的問題，fsm 跟 one pulse 的 clk 必須要一樣，不然 fsm 會抓不到訊號。

長按短按可以用一個 clk 去計算做區別功能。Mode 的轉換可以用 finite state machine 的方法來做。